

III Reihenschaltung

1. Beschreibe den Aufbau und die Eigenschaften einer Reihenschaltung.

2. Verbinde die Schaltsymbole zu einer Reihenschaltung.

